

第四章 组合逻辑电路设计

刘康 计算机学院

4.1 组合逻辑电路的基本概念

若逻辑电路在任何时刻产生的**稳定输出值**仅仅取决于该时刻**各输入值**的组合，而与**过去的输入值无关**，则称为组合逻辑电路。



$$F_i = f_i(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad i = 1, 2, \dots, m$$

- 由逻辑门电路组成，不包含任何记忆(存储)元件
- 信号单向传输，不存在反馈回路



4.2 组合逻辑电路分析

分析:

找出给定的逻辑电路输出与输入之间的逻辑关系;

目的:

得到给定逻辑电路功能, 评价、改进和完善不合理方案等

1.根据电路写出输出函数表达式



2.对函数表达式化简




3.列出函数真值表



4.功能评述与优化

例1 分析下图所示组合逻辑电路。

 

解 根据逻辑电路图写出输出函数表达式

$$F = \overline{P_4 P_5} = \overline{\overline{A}(B + C) \overline{A} \overline{B} \overline{C}}$$




4.2 组合逻辑电路分析

(用代数法1)化简输出函数表达式F

$$F = \overline{\overline{A(B+C)}ABC}$$

$$= \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{C}}$$

$$= A \oplus B + A \oplus C$$

 

真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0




功能: 不一致电路



4.2 组合逻辑电路分析

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$F = A \oplus B + A \oplus C$

  
 


3级6门 到 2级3门



4.2 组合逻辑电路分析

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

  


4.2 组合逻辑电路分析

(用代数法2) 化简输出函数表达式F


$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A}(B + C) + A\overline{BC} \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}C + A\overline{B}\overline{C} \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{C} \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + \underbrace{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}_{\text{Red bracket}} + \underbrace{A\overline{B}\overline{C}}_{\text{Blue bracket}} + \underbrace{A\overline{C}}_{\text{Blue bracket}} \\
 &= \overline{A}B + \overline{B}C + A\overline{C}
 \end{aligned}$$

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns


 




4.2 组合逻辑电路分析

 

$f = 1/(52 * 10^{-9}s) = 19.2\text{MHZ}$


 
 


$f = 1/(57 * 10^{-9}s) = 17.5\text{MHZ}$




4.2 组合逻辑电路分析

型号	功能	PDT _{MAX}	价格
74LS86	4-2异或	30ns	1.06
74LS32	4或门	22ns	2
74LS00	4-2与非门	15ns	1.06
74LS04	6-非门	15ns	2.5
74LS08	4-2与门	20ns	2.5

   

成本?

例2 分析下图所示逻辑电路。

 

解 写出输出函数表达式

$$S = \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{B}}$$

$$C = \overline{\overline{AB}}$$




4.2 组合逻辑电路分析

用代数法化简输出函数如下：

$$\begin{aligned} S &= \overline{\overline{AB} \cdot A \cdot \overline{AB} \cdot B} \\ &= \overline{AB} \cdot A + \overline{AB} \cdot B \\ &= (\overline{A} + \overline{B}) \cdot A + (\overline{A} + \overline{B}) \cdot B \\ &= A\overline{B} + \overline{A}B \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$


$$C = \overline{\overline{AB}} = AB$$

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

 

真值表

A B	S C
0 0	0 0
0 1	1 0
1 0	1 0
1 1	0 1

 


时延!



4.2 组合逻辑电路分析


不带反变量的逻辑函数化简

$F = \sum m(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)$

 

$F = \overline{A}B + B\overline{C} + A\overline{D} + A\overline{B}$

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

 




 
4.2 组合逻辑电路分析

无反变量化简1

$$\begin{aligned} F &= \overline{A} B + B \overline{C} + A \overline{D} + A \overline{B} \\ &= B(\overline{A} + \overline{C}) + A(\overline{D} + \overline{B}) \\ &= \overline{BAC} + \overline{ADB} \\ &= \overline{\overline{\overline{BAC}} \cdot \overline{\overline{ADB}}} \end{aligned}$$






型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

 

无反变量化简2


$$\begin{aligned}
 F &= \overline{A} B + B \overline{C} + A \overline{D} + A \overline{B} \\
 &= \overline{A} B + A \overline{D} + B \overline{C} + A \overline{B} \quad \text{定理8} \\
 &= \overline{A} B + A \overline{D} + B \overline{D} + B \overline{C} + A \overline{B} + A \overline{C} \\
 &= \overline{A} B + B \overline{D} + B \overline{C} + A \overline{D} + A \overline{B} + A \overline{C} \\
 &= B(\overline{A} + \overline{D} + \overline{C}) + A(\overline{D} + \overline{B} + \overline{C}) \\
 &= \overline{BADC} + \overline{ADBC} \\
 &= \overline{BABCD} + \overline{AABCD} \\
 &= \overline{\overline{BABCD}} \cdot \overline{\overline{AABCD}}
 \end{aligned}$$

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns

   


4.3 组合逻辑电路设计

求出特定条件下实现给定功能的逻辑电路，也称为逻辑综合。

 


设计关键 → 将实际应用中的各种要求，包括逻辑问题
和非逻辑问题，抽象出问题的逻辑关系。

设计流程

 

分析流程

 




4.3 组合逻辑电路设计

例1 设计一个三变量“多数表决电路”

1)建立给定问题的逻辑描述



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

$$F(A,B,C) = \sum m (3,5,6,7)$$

2) 求出逻辑函数的最简表达式


$$F(A,B,C) = \sum m (3,5,6,7)$$

		AB			
C		00	01	11	10
	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

⇒ $F(A, B, C) = AB + AC + BC$

3) 选择逻辑门类型实现电路

- 与门+或门
- 与非门

 



4.3 组合逻辑电路设计

例1 设计一个三变量“多数表决电路”

能直接用代数法吗？

例2 设计一个比较两个三位二进制数是否相等的数值比较器。

(两个3位二进制数分别为 $A = a_3a_2a_1$, $B = b_3b_2b_1$)

1) 建立给定问题的逻辑描述

尝试用真值表法描述该逻辑问题


$$F = (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3 b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2 b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1 b_1)$$

2) 求出逻辑函数最简表达式

$$F = (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3 b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2 b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1 b_1)$$

 
3) 选择逻辑门类型并进行逻辑函数变换(分析采用何种门最简单)

$$\begin{aligned} F &= (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3 b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2 b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1 b_1) \\ &= \overline{a_3 \oplus b_3} \cdot \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot \overline{a_1 \oplus b_1} \\ &= \overline{(a_3 \oplus b_3) + (a_2 \oplus b_2) + (a_1 \oplus b_1)} \end{aligned}$$



在理解的基础上写出 $F_{A>B}$ 的表达式
 
$$F = A_3\bar{B}_3 + (\bar{A}_3\bar{B}_3 + A_3B_3)A_2\bar{B}_2 + (\bar{A}_3\bar{B}_3 + A_3B_3)(\bar{A}_2\bar{B}_2 + A_2B_2)A_1\bar{B}_1$$



如何实现 $F_{A<B}$ 的功能?

例3 设计组合逻辑电路实现下列真值表的功能(包含无关项)

ABCD	F	ABCD	F
0 0 0 0	d	1 0 0 0	0
0 0 0 1	d	1 0 0 1	1
0 0 1 0	d	1 0 1 0	0
0 0 1 1	0	1 0 1 1	1
0 1 0 0	0	1 1 0 0	1
0 1 0 1	0	1 1 0 1	d
0 1 1 0	0	1 1 1 0	d
0 1 1 1	1	1 1 1 1	d

$$F(A,B,C,D) = \sum m(7,9,11,12) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$



4.3 组合逻辑电路设计

$$F(A,B,C,D) = \sum m(7,9,11,12) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	d	0	1	0
	01	d	0	d	1
	11	0	1	d	1
	10	d	0	d	0


$$F(A, B, C, D) = \overline{A}BD + AB\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	d	0	1	0
	01	d	0	d	1
	11	0	1	d	1
	10	d	0	d	0

$$F(A, B, C, D) = AB + AD + BCD$$

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

1. 竞争

 

- 1) 信号经过任何部件都会产生时延，导致输入稳定时输出并不立即达到稳定
- 2) 时延长短与信号经过门的级数、逻辑门的时延及导线长短等因素有关；
- 3) 时延的危害：速度下降，信号波形参数变坏，产生竞争险象等；
- 4) 竞争：组合电路中，信号经不同途径达到某一会合点时存在时差的现象。

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

4) 竞争的类型

- 非临界竞争: 不产生输出错误的竞争
- 临界竞争: 导致输出错误的竞争

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象


2. 险象

1)险象的概念: 由竞争导致的错误输出信号

2)险象的特征

组合电路中的险象是一种瞬态现象, 它表现为在输出端产生不应有的尖脉冲, 暂时地破坏正常逻辑关系。一旦瞬态过程结束, 即可恢复正常逻辑关系。

2. 险象

 


$$F = \overline{\overline{A}B} + \overline{\overline{A}C}$$

$$= A\overline{A}BC$$

$$= A\overline{A} \quad (B=C=1)$$

$$= 0$$

 


A从0到1：发生了“1”型险象


A从1到0：不发生险象

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

2. 险象

 

 
$$\begin{aligned} F &= \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AC}} = AB + \overline{AC} \\ &= A + \overline{A} \quad (B=C=1) = 1 \end{aligned}$$



A从0到1: 不发生险象
从1到0: “0”型险象

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

3) 0”型与“1”型险象

 

$$\left. \begin{aligned} F &= A + \bar{A} \\ F &= A \bar{A} \end{aligned} \right\}$$

险像演示

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

3. 险象的判断

$$F = A + \bar{A} \quad F = A \bar{A}$$

- 1) 当变量X同时以原变量和反变量的形式出现在函数表达式中;
- 2) 在一定条件下该函数表达式可简化成 $X + \bar{X}$ 或 $X \cdot \bar{X}$ 。

- 代数方法
- 卡诺图方法

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

例1 已知描述某组合电路的逻辑函数表达式为

$$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B + AC$$

判断该逻辑电路是否可能产生险象。

解 由表达式知，变量A和C均具备竞争条件，对他们分别进行分析。

变量A：

$$\begin{array}{ll} BC=00 & F = \overline{A} \\ BC=01 & F = A \\ BC=10 & F = \overline{A} \\ BC=11 & F = A + \overline{A} \end{array}$$

即：当B=C=1时，A的变化可能使电路产生0型险象。

类似地分析变量C的竞争是否可能产生险象。

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

例2 判断函数 $F = (A + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (\bar{B} + C)$ 逻辑电路中是否可能产生险象。

解 函数表达式可知，变量A和B均具备竞争条件。

考察变量B：

AC=00	$F = B\bar{B}$
AC=01	$F = B$
AC=10	$F = 0$
AC=11	$F = 1$


可见，当A=C=0时，B的变化可能使电路输出产生1型险象

类似地分析变量A的竞争是否可能产生险象。

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

例3 判断函数表达式 $F = \bar{A}D + \bar{A}C + ABC\bar{C}$ 对应的电路是否可能产生险象。

解 作出函数的卡诺图

 

由图可知，卡诺圈 1 和卡诺圈 2 之间存在相邻最小项 m_5 和 m_{13} ，且 m_5 和 m_{13} 不被同一卡诺圈所包含，两个卡诺圈“相切”。

即 $B=D=1, C=0, F=A+\bar{A}$

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

5. 险象的消除

1) 增加冗余项

$$F = A + \bar{A} \longrightarrow \text{或冗余“与项”}$$

$$F = A \cdot \bar{A} \longrightarrow \text{与冗余“或项”}$$

冗余项的选择可以采用代数法或卡诺图法确定。

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象


例1 用增加冗余项的方法消除右图所示电路中可能产生的险象。

解： $F = AB + \bar{A}C$

当B=C=1时，A的变化可能使输出产生“0”型险象。



若在函数表达式中增加冗余项BC：

$F = AB + \bar{A}C + BC$

 

基于简化后的表达式

可消除“0”型险象。

  

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象


通过卡诺图法为该逻辑函数增加冗余项，消除险象(现场练习)

$$F = \overline{A}C + \overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}$$

相切的地方增加一个卡诺圈

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

2) 增加惯性延时环节

 


图中RC电路是**低通滤波器**。由于竞争引起的险象是一些频率很高的尖脉冲信号，因此，险象在通过RC电路后能基本被滤掉。

4.4 组合逻辑电路的竞争与险象

3)选通法

利用选通脉冲从时间上使输出避开险象脉冲。

 

选通脉冲对电路的输出门加以控制，使输出避开险象脉冲，送出稳定输出信号。



第一部分完