

第九章 中央处理器(一)

刘康 计算机学院

- 9.1 CPU的组成和功能
- 9.2 指令周期与时序
- 9.3 数据通路
- 9.4 指令周期流程分析

CONTENT




■ 冯·诺依曼架构计算机

- ◆ 明确“二进制”作为理论基础
- ◆ 五大组件，运算器、控制器、...
- ◆ 存储程序、程序控制（自动执行）
 - ◆ 通用可编程计算机
- ◆ 取指令，执行指令

■ 不同计算机的差异性

- ◆ ISA，数据通路
- ◆ 控制器实现方式
- ◆ 性能、功耗、成本

 



9.1 CPU的组成和功能

2. CPU基本功能

- ◆ 运算器: 数据处理
- ◆ 控制器: 程序执行/指令执行


(1)取指令

Mem[PC++] → IR

(2)执行指令

指令字 → 控制信号序列

控制信号序列 → 数据通路

 



9.1 CPU的组成和功能

2. CPU基本功能

- ◆数据加工: 算术/逻辑运算
- ◆程序控制: 程序中指令执行顺序控制
- ◆操作控制: 将机器指令翻译成执行部件所需操作控制信号
- ◆时序控制: 控制操作信号的产生时间、持续时间
- ◆异常控制: 异常处理

运算器


控制器

9.1 CPU的组成和功能

3. CPU中主要寄存器

- ◆ PC--程序计数器 X86: EIP MIPS: PC
- ◆ IR -----指令寄存器[可选]
- ◆ AR -----地址寄存器[可选] MAR
- ◆ DR -----数据缓冲寄存器[可选] MDR
- ◆ AC -----累加寄存器[可选]
- ◆ PSW -----程序状态字[可选]
 - ◆ X86: EFLAGS MIPS/RISC-V: 无

- ◆数据加工 ◆程序控制:
- ◆操作控制: ◆时序控制:
- ◆异常控制:

 

学习的重点： 每个寄存器的位置； 与相关部件的连接与控制； PC增量如何实现


4. 操作控制器

◆取指令，将**机器指令译码**并生成**执行部件**所需的**控制信号序列**，控制信号按序送至各执行部件控点，引起逻辑门开闭，建立正确的**数据通路**，从而完成指令功能。

◆操作控制器的类型


硬布线控制器（时序逻辑型，硬件实现）

微程序控制器（存储程序型，软件实现）

 

1. 指令周期的概念

◆ 从内存中取出一条指令并执行该指令所需的时间？

 


◆ 不同指令的指令周期时间相同吗？

◆ 取指时间不同还是执行时间不同？指令功能、寻址方式不同，数据通路、执行时间不同

◆ 如何对指令周期不同阶段的时间定时？(定时是同步系统要解决的关键问题)

9.2 指令周期


2. 指令周期的几个时间划分

 

- ◆ 时钟周期 = 节拍脉冲 数据通路上完成一次微操作所需要的最短时间
- ◆ 机器周期 = CPU周期 从主存读出一条指令的最短时间 可完成 复杂操作
- ◆ 指令周期: 从主存取一条指令并执行指令的时间
 执行周期包含 $0 \sim n$ 个机器周期, 机器周期包含 k 个节拍

9.2 指令周期

3. 指令周期的同步方式

 

不同指令功能不同，所需时间不同，如何进行控制？

◆ 定长指令周期

机器周期数**固定**，节拍数**固定**。(按**指令周期**同步，MIPS 单周期)


◆ 变长指令周期

机器周期数**可变**。(按**时钟周期/CPU周期**同步，MIPS 多周期)

3. 指令周期的同步方式

◆早期三级时序系统

◆时序产生器循环产生周期电位、节拍电位，供控制器对信号进行时间调制

 


◆ $\text{MemRead} = M_{IF} \cdot (T2 + T3) + \text{Load} \cdot M_{EX} \cdot (T2 + T3)$



9.2 指令周期

3. 指令周期的同步方式

◆ 现代时序系统

 


◆ 操作控制信号仅仅与状态寄存器现态有关 Moore/Mealy?


9.3 数据通路

1. 数据通路的基本概念

◆ 指令执行过程中依次用到的功能部件的集合

 


访存通路

 

运算通路

◆ 确定正确的数据通路是设计控制信号的基础

 

总线传输



2. 数据通路的分类

(1) 共享通路（总线型）

- ◆ 主要部件都连接在公共总线上，各部件间通过总线进行数据传输
- ◆ 节约成本，冲突率高，并发性差，分时使用总线，控制复杂，效率低

9.3 数据通路

2. 数据通路的分类

(1) 共享通路（单总线型）


- ◆ 主要部件都连接在总线上
- ◆ 各部件间通过总线进行传输

$R0 \rightarrow X$ 的数据通路

$R0 \rightarrow X$ 的控制信号


$R0_{out}$, X_{in} 依次有效

其余与总线有关控制信号均应无效

 

9.3 数据通路

2. 数据通路的分类 (1)共享通路 (多总线型)

 



9.3 数据通路

2. 数据通路的分类

(2) 专用通路


- ◆ 并发度高，性能佳，设计复杂，成本高，控制相对简单
- ◆ 可以看作多总线结构




9.3 数据通路

2. 数据通路的分类

(2) 专用通路(单周期MIPS CPU)

 

 

第一部分完